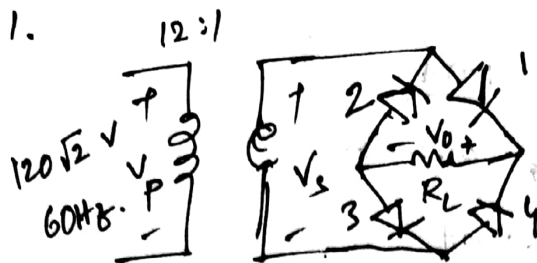


1.




$$D_1 = 0.74$$

$$V_p = 120\sqrt{2} \text{ V}$$

$$V_s = \frac{1}{12} (120\sqrt{2}) = 10\sqrt{2} = 14.14 \text{ V}$$

$$V_0 = 14.14 - 1.4 = 12.74 \text{ V}$$

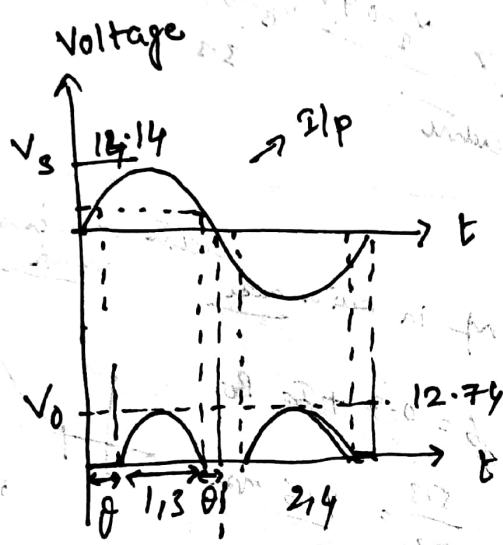

peak value of voltage
across the load.

each diode

$$\sin \theta = \frac{V_D}{V_s} \quad \theta = \sin^{-1} \left(\frac{V_D}{V_s} \right) = 2.89^\circ$$

$$\text{Diode conduction angle} = \frac{180 - (2.89 \times 2)}{360}$$

(% of conduction)

$$= 48.4 \%$$

$$\text{avg voltage across the load} = \frac{2}{\pi} (V_0)$$

$$V_{dc} = 8.1 \text{ V}$$

$$\text{avg current across the load (1k)} \Rightarrow I = \frac{V_{dc}}{R}$$

$$= 8.1 \text{ mA}$$


2. $I_B, I_C, V_{CE}, V_B, V_C$
and V_{BC}

Capacitors have no role

in this circuit

since we are

interested in DC voltages and currents.

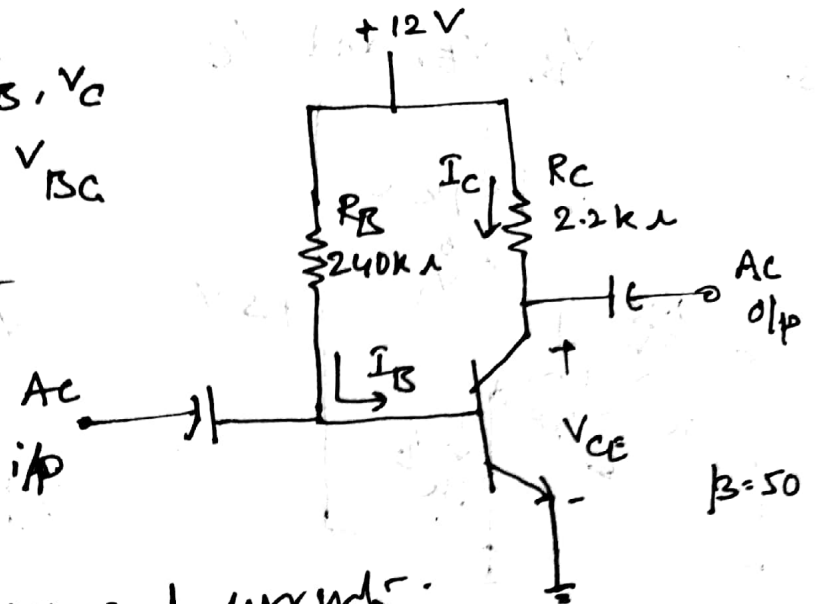

$$V_E = 0 \text{ (grounded)}$$

$$12 = 240k \cdot I_B + 0.7V$$

$$I_B = \frac{12 - 0.7}{240k} = 47 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 2.35 \text{ mA}$$

$$I_E = I_C + I_B$$


$$I_E = 2.4 \text{ mA}$$

$$12 = I_C (2.2k) + V_C$$



$$V_C = 12 - 2.35 \times 2.2k = 12 - 5.17 = 6.83 \text{ V}$$

$$V_B = V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$
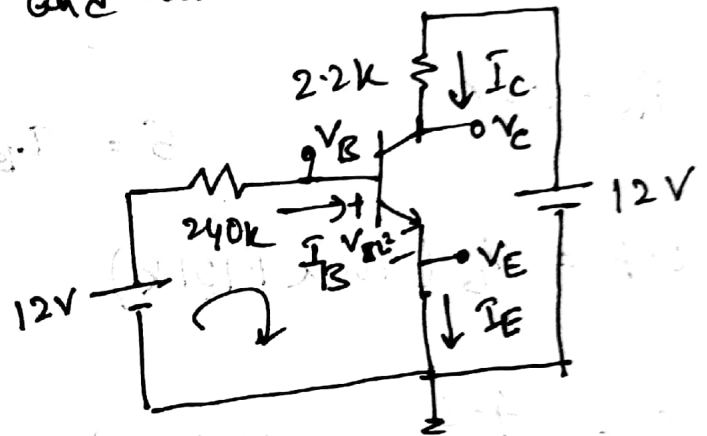
$$V_{BC} = 0.7 - 6.83 = -6.13 \text{ V}$$



3. V_B , V_E , and V_C

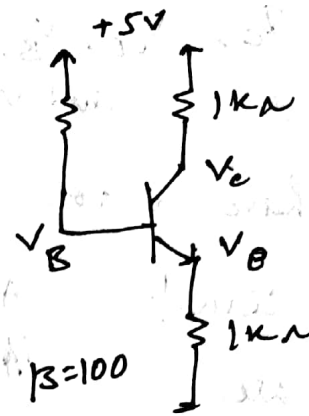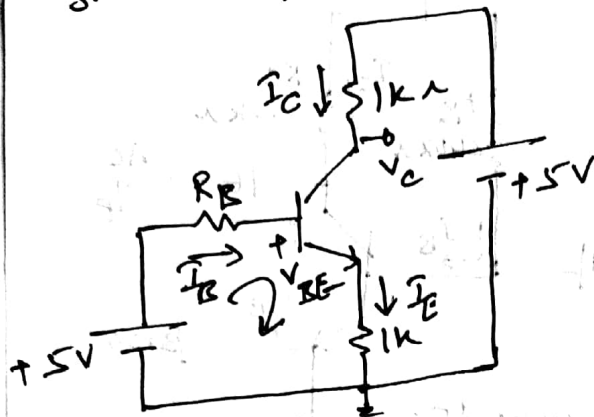

i) $R_B = 100k$

$$5 = I_B R_B + V_{BE} + I_E (1k)$$

$$5 - 0.7 = I_B (100k + 101k)$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$I_E = 101 I_B$$

$$I_B = \frac{4.3}{201k} = 21.4 \mu A$$

$$I_E = 2.16 mA$$

$$I_C = 2.14 mA$$

$$V_B = 5 - R_B I_B$$

$$V_B = 5 - 2.14 = 2.86 V$$

$$V_C = 5 - 2.14 = 2.86 V$$

$$V_E = 2.16 mA \times 1k = 2.16 V$$

(ii) $R_B = 10k$

$$I_B = \frac{4.3}{11k} = 38.7 \mu A$$

$$I_E = 3.91 mA$$

$$I_C = 3.87 mA$$

$$V_B = 5 - 10 \times 38.7 \times 10^{-3}$$

$$V_B = 4.613 V$$

$$V_C = 5 - 3.87 = 1.13V$$

$$V_C - V_B \rightarrow -3.5 \rightarrow \text{Not in active region.}$$

consider
transistor in $V_{CE \text{ sat}} = 0.2V$

$$4.3 = I_B R_B + I_E R_E$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$V_C = V_E + V_{CE \text{ sat}}$$

$$I_C = I_E - I_B$$

$$V_C = I_E R_E + 0.2V$$

$$5 = I_C R_C + V_C$$

$$5 = I_E R_C + I_E R_E + 0.2V$$

$$4.8 = I_C R_C + I_E R_E$$

$$4.8 = I_E R_C + I_E R_E$$

$$4.8 = I_E R_C - I_B R_C + I_E R_E$$

$$4.8 = I_E (R_C + R_E) - I_B R_C$$

$$R_C = 1k \quad R_E = 1k \quad R_B = 10k$$

$$4.8 = I_E (2k) - I_B 1k$$

$$2 \times 4.8 = I_B 10k \times 2 + I_E 1k \times 2$$

$$8.6 = 20k I_B + 2k I_E$$

$$-4.8 = 1k I_B - 2k I_E$$

$$I_B = \frac{8.6 - 4.8}{21k} = 180.9 \mu A$$

$$I_E = \frac{4.8 + I_B (1k)}{2k} = 2.49 \text{ mA}$$

$$I_C = I_E - I_B = 2.31 \text{ mA}$$

$$V_E = I_E R_E = 2.49V$$

$$V_C = 2.69V$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0.7 + 2.49$$

$$V_B = 3.19V$$