

Q Schmitt

$$4-3 = \frac{2R_2 V_{sat}}{R_1 + R_2} \rightarrow \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 16$$

$$\frac{R_1}{R_2} + 1 = 16 = 15$$

$$4+3 = \frac{2R_1 V_{ref}}{R_1 + R_2} \rightarrow \frac{7}{2} \times \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) = V_{ref}$$

$$\hookrightarrow V_{ref} = \frac{7}{2} \times \frac{16}{15} = 7.7V$$

$$b) V_{in} = -V_{LT} \rightarrow \frac{2R_1}{R_1 + R_2} V_{ref} = 0$$

$$\hookrightarrow V_{ref} = 0V$$

Q $\beta = \frac{30}{35+30} = \frac{6}{7+6} = \frac{6}{13} = 0.46$

$$T = 2RC \ln \left(\frac{1+\beta}{1-\beta} \right) = 2 \times 50k \times 0.01\mu \times \ln(2.717)$$

$$= 0.001s$$

$$f = \frac{1}{T} = 10^3 Hz$$

at $\beta_1 \rightarrow \beta_1 = \frac{100+10}{100+100+10} = 0.52$

$$T_1 = 2RC \ln \left(\frac{1+\beta_1}{1-\beta_1} \right) = 2 \times 43k \times 0.1\mu \times \ln(2.2)$$

$$= 0.01s$$

$$f = \frac{1}{T} = 100 Hz$$

at $\beta_2 \rightarrow \beta_2 = \frac{10}{100+100+10} = 0.0476$

$$T_2 = 2RC \ln \left(\frac{1+\beta_2}{1-\beta_2} \right) = 2 \times 93k \times 0.1\mu \times \ln(1.1)$$

$$= 0.82s$$

$$f = \frac{1}{T} = 1220 Hz$$

Q $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{30}{30+30} = 0.5$

$$T = RC \ln \left(\frac{1+\beta_1}{R_2} \right) = 150k \times 1\mu \times 0.693$$



$$= 10.4ms$$

$$T_c = RC \ln \left(\frac{1+\beta}{1 - \frac{V_D}{V_{CC}}} \right) = 150k \times 1\mu \times \ln \left(\frac{1.5 \times 12}{12-0.7} \right)$$

$$= 150 \times 10^{-3} \times \ln 0.465 = 70ms$$

$$T_f = 104 + 70$$

$$= 174ms$$

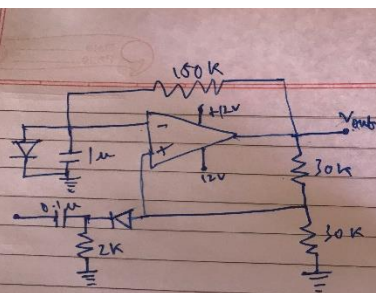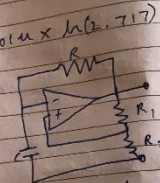

For $C = 0.1\mu F$

$$R = \frac{1ms}{5 \times 0.1\mu}$$

$$= 2k\Omega$$